

Aluno do Embarcotech\_37 no IFMA

Nome: Manoel Felipe Costa Furtado

Matrícula: 20251RSE.MTC0086

Residência Profissional em FPGA – Turma DELTA - 2025.2

Atividade – Referente ao capítulo 01 da unidade 07

Tema do Capítulo – Linguagem SystemVerilog: Introdução

Prazo dia 05/10/2025 as 23:59

Objetivo: Desenvolver um código utilizando SystemVerilog que represente um somador e subtrator completo.

Enunciado: Desenvolva um código utilizando a plataforma EDA Playground(<https://www.edaplayground.com/>) em SystemVerilog que represente um somador e subtrator completo. A aplicação deverá ser composta por quatro entradas (M, A, B, Te) e duas saídas (S, Ts), sendo que M representa a variável de controle, onde M = 0 será a seleção para a soma, M = 1 será a seleção para subtração, Te representa o transporte de entrada e Ts representa o transporte de saída.

Faça a compilação, simulação e visualização das formas de onda do projeto utilizando o EDA Playground e verifique os resultados da simulação no GTKWave.

A tabela 1 mostra os valores de entrada e saída do circuito subtrator completo.

| M | A | B | Te | S | Ts |
|---|---|---|----|---|----|
| 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 0 | 0 | 0 | 1  | 1 | 0  |
| 0 | 0 | 1 | 0  | 1 | 0  |
| 0 | 0 | 1 | 1  | 0 | 1  |
| 0 | 1 | 0 | 0  | 1 | 0  |
| 0 | 1 | 0 | 1  | 0 | 1  |
| 0 | 1 | 1 | 0  | 0 | 1  |
| 0 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1  |
| 1 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 1 | 0 | 0 | 1  | 1 | 1  |
| 1 | 0 | 1 | 0  | 1 | 1  |
| 1 | 0 | 1 | 1  | 0 | 1  |
| 1 | 1 | 0 | 0  | 1 | 0  |
| 1 | 1 | 0 | 1  | 0 | 0  |
| 1 | 1 | 1 | 0  | 0 | 0  |
| 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 1  |

A Figura 1 mostra o circuito digital do subtrator completo com as indicações das entradas “M”, “A”, “B”, “Te” e as saídas “S” e “Ts”

 


Figura 1. Circuito digital do somador e subtrator completo

Fonte: Adaptado de Eletrônica Digital – Aula 08 para Faculdade (2023), Slideshare. <https://pt.slideshare.net/slideshow/eletronica-digital-aula-08-para-faculdade/271949497#45>

### Instruções:

Seguir os passos descritos no ebook:

- 1) No terminal da plataforma EDA Playground escreva o código “design.sv” e “testbech.sv”;
- 2) Faça a save e excute os arquivos (“RUN”)
- 3) Por fim, clique em cada combinação de entradas e saídas na área da forma de onda e será apresentada a combinação das entradas e saídas para análise do projeto e identificação de eventuais inconsistências.

## Materiais e Conceitos Envolvidos:

- Computador configurado, contendo:


### EDA Playground com as seguintes configurações



- SystemVerilog/Verilog
- Icarus Verilog 12.0
- Open EPWAve after run

## Solução

- GitHub: [Segunda Fase FPGA/Unidade 07/Cap 01](#)
- Link do Código Completo: [Unid\\_07\\_Cap\\_01.zip](#)
- Link do Código na EDA Playground: <https://www.edaplayground.com/x/PGWr>

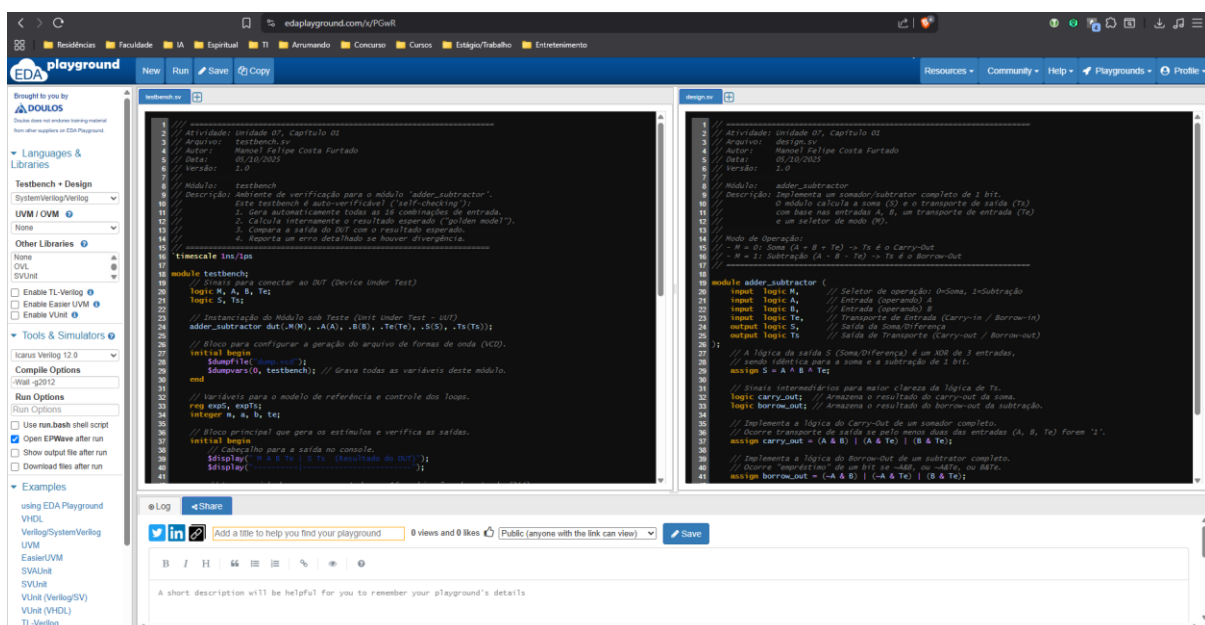
- 1) No terminal da plataforma EDA Playground escreva o código “design sv” e “testbech sv”. E Faça a save e excute os arquivos (“RUN”)










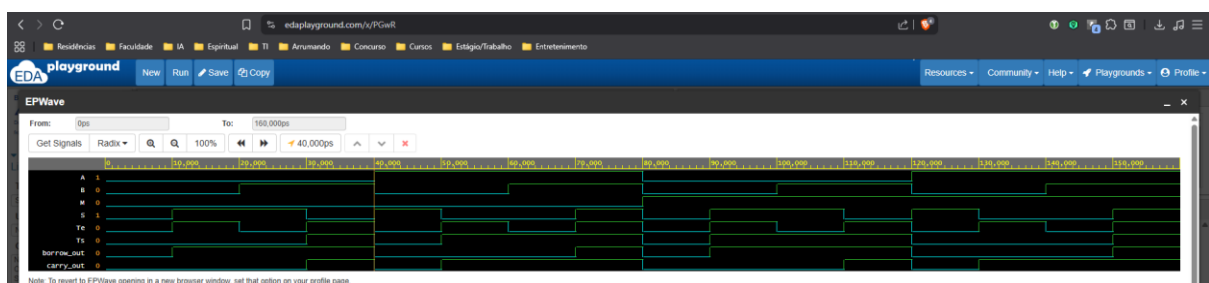
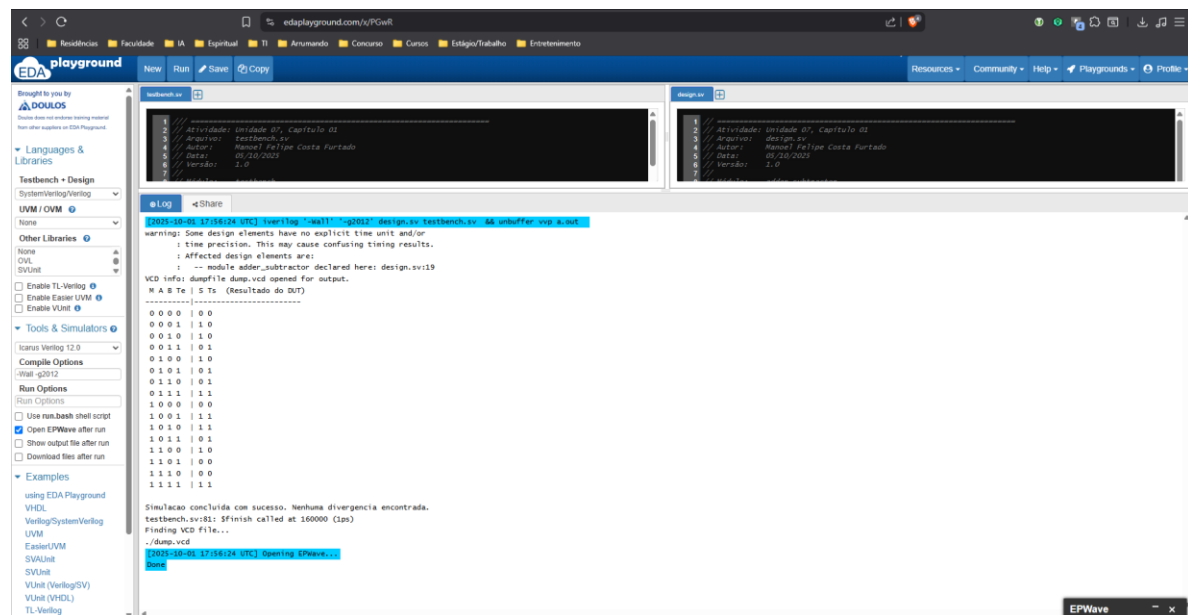






 
- 2) Combinações de entradas e saídas na área da forma de onda e será apresentada a combinação das entradas e saídas para análise do projeto e identificação de eventuais inconsistências.

As 16 ( $2^4$ ) Condições da Tabela Verdade:



   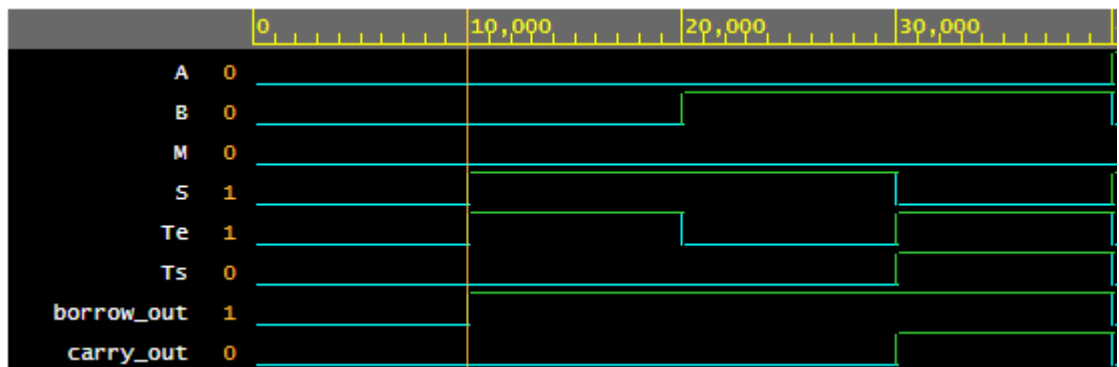

     

     

### 3) Código design.sv

```
// =====
// Atividade: Unidade 07, Capítulo 01
// Arquivo:   design.sv
// Autor:     Manoel Felipe Costa Furtado
// Data:      05/10/2025
// Versão:    1.0
// Módulo:    adder_subtractor
// Descrição: Implementa um somador/subtrator completo de 1 bit.
//            O módulo calcula a soma (S) e o transporte de saída (Ts)
//            com base nas entradas A, B, um transporte de entrada (Te)
//            e um seletor de modo (M).
// Modo de Operação:
// - M = 0: Soma (A + B + Te) -> Ts é o Carry-Out
// - M = 1: Subtração (A - B - Te) -> Ts é o Borrow-Out
// =====

module adder_subtractor (
    input  logic M,      // Seletor de operação: 0=Soma, 1=Subtração
    input  logic A,      // Entrada (operando) A
    input  logic B,      // Entrada (operando) B
    input  logic Te,     // Transporte de Entrada (Carry-in / Borrow-in)
    output logic S,      // Saída da Soma/Diferença
    output logic Ts      // Saída de Transporte (Carry-out / Borrow-out)
);

    // A lógica da saída S (Soma/Diferença) é um XOR de 3 entradas,
    // sendo idêntica para a soma e a subtração de 1 bit.
    assign S = A ^ B ^ Te;

    // Sinais intermediários para maior clareza da lógica de Ts.
    logic carry_out; // Armazena o resultado do carry-out da soma.
    logic borrow_out; // Armazena o resultado do borrow-out da subtração.

    // Implementa a lógica do Carry-Out de um somador completo.
    // Ocorre transporte de saída se pelo menos duas das entradas (A, B, Te) forem '1'.
    assign carry_out = (A & B) | (A & Te) | (B & Te);

    // Implementa a lógica do Borrow-Out de um subtrator completo.
    // Ocorre "empréstimo" de um bit se ~A&B, ou ~A&Te, ou B&Te.
    assign borrow_out = (~A & B) | (~A & Te) | (B & Te);

    // Multiplexador 2x1: Seleciona a saída Ts com base no modo M.
    // Se M for 0 (soma), a saída é carry_out.
    // Se M for 1 (subtração), a saída é borrow_out.
    assign Ts = (M == 0) ? carry_out : borrow_out;

endmodule
```





```

        // 1. Aplica os valores de entrada ao DUT.
        M = m;
        A = a; B = b; Te = te;

        // Aguarda 1ns para a propagação dos sinais no DUT antes de verificar.
        #1;

        // 2. Calcula o resultado esperado (modelo de referência).
        // A lógica esperada para S é um XOR de 3 entradas.
        expS = A ^ B ^ Te;

        // A lógica esperada para Ts depende do modo M.
        // As expressões são idênticas às do design para consistência.
        expTs = (M==1'b0) ? ((A & B) | (A & Te) | (B & Te)) // Carry-out esperado
                    : ((~A & B) | (~A & Te) | (B & Te)); // Borrow-out esperado

        // 3. Compara a saída do DUT com o resultado esperado e reporta erro se divergirem.
        if (S !== expS || Ts !== expTs) begin
            $error("ERRO! M=%b A=%b B=%b Te=%b | S=%b(exp:%b) Ts=%b(exp:%b)",
                    M,A,B,Te, S,expS, Ts,expTs);
        end

        // Imprime os valores atuais do DUT no console para acompanhamento.
        $display(" %1d %1d %1d %1d | %1d %1d", M,A,B,Te,S,Ts);

        // Aguarda mais 9ns para completar um ciclo de 10ns por vetor de teste.
        // Isso cria uma forma de onda limpa e organizada no GTKWave.
        #9;
    end
end
end
end

$display("\nSimulacao concluida com sucesso. Nenhuma divergencia encontrada.");
$finish;

end
endmodule

```

O conteúdo a seguir é extra. Testei compilando localmente no notebook. Usando o compilado IcarusVerilog e o gtkwave.

```
PS C:\Users\manoe\OneDrive\TI\EmbarcaTech\Segunda Fase\02_Segunda_Fase_FPGA\Unid_07\Atividade\Unid_07_Cap_01> iverilog -v
Icarus Verilog version 12.0 (devel) (s20150603-1539-g2693dd32b)
```

```
Copyright (c) 2000-2021 Stephen Williams (steve@icarus.com)
```

```
PS C:\Users\manoe\OneDrive\TI\EmbarcaTech\Segunda Fase\02_Segunda_Fase_FPGA\Unid_07\Atividade\Unid_07_Cap_01> gtkwave -v
GTKWave Analyzer v3.3.100 (w)1999-2019 BSI
```

```
PS C:\Users\manoe\OneDrive\TI\EmbarcaTech\Segunda Fase\02_Segunda_Fase_FPGA\Unid_07\Atividade\Unid_07_Cap_01> iverilog -g2012 -o sim design.sv testbench.sv
PS C:\Users\manoe\OneDrive\TI\EmbarcaTech\Segunda Fase\02_Segunda_Fase_FPGA\Unid_07\Atividade\Unid_07_Cap_01> vvp sim
VCD info: dumpfile dump.vcd opened for output.
 M A B Te | S Ts (Resultado do DUT)
-----|-----
0 0 0 0 | 0 0
0 0 0 1 | 1 0
0 0 1 0 | 1 0
0 0 1 1 | 0 1
0 1 0 0 | 1 0
0 1 0 1 | 0 1
0 1 1 0 | 0 1
0 1 1 1 | 1 1
1 0 0 0 | 0 0
1 0 0 1 | 1 1
1 0 1 0 | 1 1
1 0 1 1 | 0 1
1 1 0 0 | 1 0
1 1 0 1 | 0 0
1 1 1 0 | 0 0
1 1 1 1 | 1 1

Simulacao concluida com sucesso. Nenhuma divergencia encontrada.
testbench.sv:81: $finish called at 160000 (1ps)
```

# 1. Compilar os arquivos do projeto (habilitando SystemVerilog 2012)

# -o sim: define o nome do arquivo de saída compilado como "sim"

```
iverilog -g2012 -o sim design.sv testbench.sv
```

# 2. Executar a simulação


# Este comando roda o testbench e gera o arquivo "dump.vcd" com as formas de onda.


```
vvp sim
```

# 3. Visualizar as formas de onda

# Abre o arquivo gerado no passo anterior com o programa GTKWave.

```
gtkwave dump.vcd
```

 

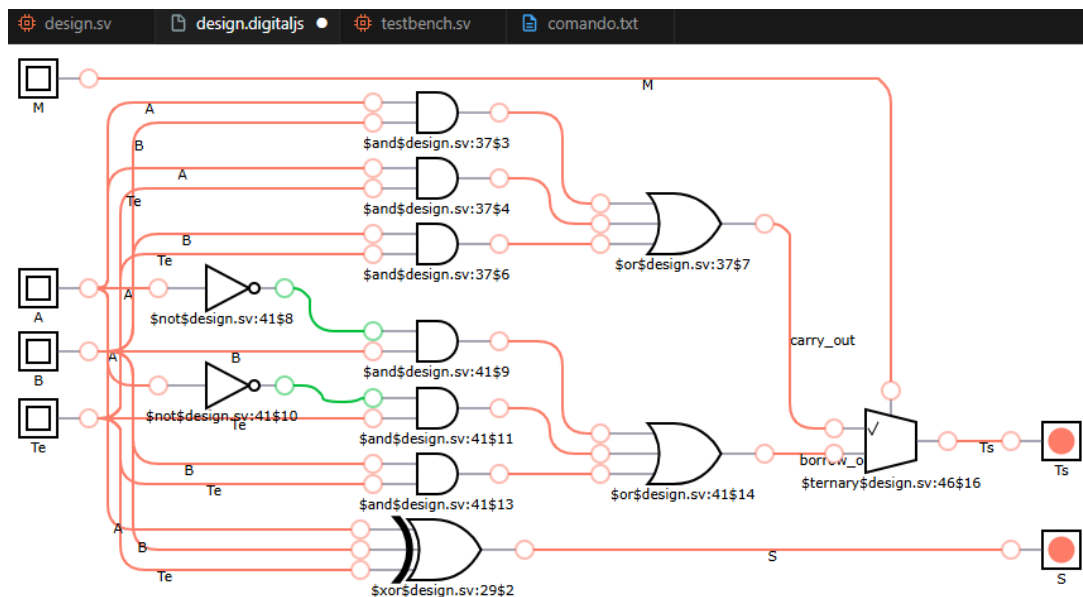

Esse é circuito sintetizado direto do código design.sv

Em vez de tratar o problema como um único e complexo circuito de 4 entradas (M, A, B, Te), a solução mais inteligente é usar a estratégia de "dividir para conquistar", onde M atua como o sinal de controle. Logo solução foi usar M como um multiplexador, ajudando na solução separando a soma da subtração.

Saída S:  $S = a \oplus b \oplus Te$

A operação OU Exclusivo (XOR) descreve perfeitamente e da forma mais simples possível o comportamento da soma de bits.

A variável M não tem efeito nenhum sobre a lógica da saída S

A saída Ts é uma única saída, mas o valor que ela assume depende do modo de operação (M): O circuito calcula duas lógicas em paralelo, o tempo todo:

- $carry\_out = (A \& B) \mid (A \& Te) \mid (B \& Te)$ ; -> O "vai-um" da soma.
- $borrow\_out = (\sim A \& B) \mid (\sim A \& Te) \mid (B \& Te)$ ; -> O "empresta-um" da subtração.

A linha final `assign Ts = (M == 0) ? carry_out : borrow_out;` atua como um Multiplexador (MUX). A variável M é a chave seletora:

- Se M for 0, o MUX conecta a saída Ts ao resultado de carry\_out.
- Se M for 1, o MUX conecta a saída Ts ao resultado de borrow\_out.

- 1) M como Sinal de Controle (Modo): Você percebeu corretamente que M não é um dado como A e B. Ele é um sinal de controle que define o "modo de operação" do circuito: Soma ou Subtração.
- 2) Separando o Problema: Ao usar M para separar as funções, você transforma um problema grande em dois problemas menores e muito mais simples:
  - Quando  $M = 0$ : O circuito só precisa se preocupar em ser um Somador Completo. As entradas são A, B, Te e as saídas são Soma e Carry-out.
  - Quando  $M = 1$ : O circuito só precisa se preocupar em ser um Subtrator Completo. As entradas são A, B, Te e as saídas são Diferença e Borrow-out.
- 3) Usando o Multiplexador para Unir as Soluções: Depois de resolver os dois problemas menores separadamente, o multiplexador (controlado por M) age como uma "chave" que seleciona qual resultado será enviado para a saída final.
  - Para a saída S, descobrimos que a lógica  $(A \wedge B \wedge Te)$  é a mesma nos dois modos, então nem precisamos de um multiplexador para ela.
  - Para a saída Ts, a lógica é diferente. Por isso, calculamos o carry\_out e o borrow\_out e usamos M para decidir qual deles se torna o Ts.

Para a Saída S:

|    |  | C |   | A | B | Te | S |
|----|--|---|---|---|---|----|---|
| AB |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0 |
|    |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  | 1 |
| 00 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 1 |
|    |  | 2 | 3 | 0 | 1 | 1  | 0 |
| 01 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0  | 1 |
|    |  | 6 | 7 | 1 | 0 | 1  | 0 |
| 11 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0  | 0 |
|    |  | 4 | 5 | 1 | 1 | 1  | 1 |
| 10 |  |   |   |   |   |    |   |
|    |  |   |   |   |   |    |   |

Expressão Booleana Simplificada

$A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$

Para a saída S:  $A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$

Pelo Mapa de Karnaugh não foi possível reduzir o circuito contudo, podemos simplificar usando álgebra de boole.

Passo 1: Reorganizar os termos para agrupar fatores comuns

- $s = (A'B'Cin + A'BCin') + (AB'Cin' + ABCin)$

Passo 2: Fatorar os termos comuns ( $A'$  e  $A$ )

Colocar  $A'$  em evidência no primeiro grupo e  $A$  em evidência no segundo grupo.

- $s = A'(B'Cin + BCin') + A(B'Cin' + BCin)$

Passo 3: Identificar as expressões de XOR e XNOR

- Porta XOR (OU Exclusivo): A definição de  $A \oplus B$  é  $A'B + AB'$ .

- Porta XNOR (NÃO-OU Exclusivo): A definição de  $(A \oplus B)'$  é  $A' B' + A B$ .
- O termo  $(B' Cin + B Cin')$  é exatamente a definição de  $B \oplus Cin$ .
- O termo  $(B' Cin' + B Cin)$  é exatamente a definição da porta XNOR, ou seja,  $(B \oplus Cin)'$ .

Passo 4: Substituir as expressões de XOR e XNOR na equação

- $s = A' (B \oplus Cin) + A (B \oplus Cin)'$

Passo 5: Reconhecer a forma final da porta XOR

Seja  $Y = (B \oplus Cin)$ , então  $Y' = (B \oplus Cin)'$ .

- $s = A'Y + AY'$

Passo 6: Substituir de volta e chegar à conclusão

- $s = A \oplus Y \Rightarrow s = A \oplus (B \oplus Cin)$
- $s = A \oplus B \oplus Cin$

Em SystemVerilog, o operador para XOR é o  $\wedge$ , então a expressão final é  $s = a \wedge b \wedge Te$ ;

Para entrada  $Te$

A entrada  $Te$  é o que torna o nosso circuito um somador/subtrator completo. Ela permite que vários desses blocos de 1 bit sejam conectados em cascata para criar somadores/subtratores de múltiplos bits (como 4, 8, ou 32 bits).

Imagine somar 8 bits:

- 1) O primeiro somador (para o bit menos significativo) começa com  $Te = 0$ .
- 2) A saída  $Ts$  (carry-out) do primeiro somador é conectada na entrada  $Te$  (carry-in) do segundo somador.
- 3) A saída  $Ts$  do segundo é conectada na entrada  $Te$  do terceiro, e assim por diante.

## Saída Ts

O Ts também tem um circuito simplificado, mas a maneira como chegamos nessa simplificação é diferente. Não usamos um único Mapa de Karnaugh de 4 entradas. Em vez disso, usamos a estratégia de "dividir para conquistar" que conversamos antes.

| A | B | Te | S | Ts |
|---|---|----|---|----|
| 0 | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 0 | 0 | 1  | 1 | 1  |
| 0 | 1 | 0  | 1 | 1  |
| 0 | 1 | 1  | 0 | 1  |
| 1 | 0 | 0  | 1 | 0  |
| 1 | 0 | 1  | 0 | 0  |
| 1 | 1 | 0  | 0 | 0  |
| 1 | 1 | 1  | 1 | 1  |

|    |        | C      |        |
|----|--------|--------|--------|
|    |        | 0      | 1      |
| AB | 00     | 0<br>0 | 1<br>1 |
|    | 01     | 1<br>2 | 1<br>3 |
| 11 | 0<br>6 |        | 1<br>7 |
| 10 | 0<br>4 | 0<br>5 |        |

Expressão simplificada para o "empresta-um" (borrow\_out) da subtração:

$$Ts = (\neg A \cdot B) + (\neg A \cdot Te) + (B \cdot Te)$$